## 1 Messergebnisse

Tabelle 1: Gemessene Werte für R= Wert10

	Messung 1	Messung 2	Messung 3
$R_2 \operatorname{in} \Omega$	1000	664	332
$R_3 in \Omega$	196	268	422
$egin{array}{c c} R_2 & in \ \Omega \\ R_3 & in \ \Omega \\ R_4 & in \ \Omega \end{array}$	804	732	578

Tabelle 2: Gemessene Werte für  ${\bf R}=$  Wert10

	Messung 1	Messung 2	Messung 3
$R_2$ in $\Omega$	1000	664	332
$R_3$ in $\Omega$	284	373	543
$R_4$ in $\Omega$	716	627	457